

1. 异步清零的 RS 触发器；

S	R	Q^n	Q^{n+1}	说明
0	0	0	0	Q^n 输出状态不变
0	0	1	1	
0	1	0	0	0 输出状态与 s 的状态相同
0	1	1	0	
1	0	0	1	1 输出状态与 s 的状态相同
1	0	1	1	
1	1	0	-	输出状态不定
1	1	1	-	

(1) RSFF 代码

```
module rschufaqi(clkin,rst,r,s,qout);

input clkin,rst,r,s;

output reg qout;

always @ (posedge clkin or negedge rst)

if (rst==0)

    qout <= 0;

else

begin

    case({r,s})

        2'b00: qout<=qout;

        2'b01:qout <= 0;

        2'b10:qout <= 1;

        2'b11: qout <= 1'bx;

        default:qout <= 0;

    endcase

end

end
```

```
endmodule
```

(2) 测试文件代码

```
`timescale 100 ns/ 1 ps
```

```
module rschufaqi_vlg_tst();
```

```
// constants
```

```
// general purpose registers
```

```
//reg eachvec;
```

```
// test vector input registers
```

```
reg clkkin;
```

```
reg r;
```

```
reg rst;
```

```
reg s;
```

```
// wires
```

```
wire qout;
```

```
// assign statements (if any)
```

```
rschufaqi i1 (
```

```
// port map - connection between master ports and signals/registers
```

```
    .clkkin(clkkin),
```

```
    .qout(qout),
```

```
    .r(r),
```

```
    .rst(rst),
```

```
.s(s)

);

initial

begin

// code that executes only once

// insert code here --> begin

    rst=1;

    clkin=1;

    r=0;

    s=1;

    #30

    rst=0;

    clkin=0;

    #10

    rst=1;

    clkin=1;

    r=1;

    s=0;

    // --> end

    $display("Running testbench");

end

always
```

```

// optional sensitivity list

// @(event1 or event2 or .... eventn)

begin

// code executes for every event on sensitivity list

// insert code here --> begin

    #10 clkin=~clkin;

//@eachvec;

// --> end


end

endmodule

```

(3) 仿真波形

r=0,s=1,rst=0; qout=0.

 

2 . 异步清零同步置位的 D 触发器 ;

输入				输出	
clk	set	clr	d	q	nq
X	X	0	X	0	1
↑	0	1	X	1	0
↑	1	1	0	0	1
↑	1	1	1	1	0
0,1,↓	1	1	X	保持	保持

(1) DFF 代码

```

module dffchufaqi(clkin,rst,D,set,qout);
input clkin,rst,D,set;
output reg qout;
always @ (negedge clkin or negedge rst)
if(!rst)
qout<=0;
else if(set==1)
qout<=1;
else
qout<=D;
endmodule

```

(2) 测试文件代码

```

`timescale 100 ns/ 1 ps
module dffchufaqi_vlg_tst();

// constants

```

```

// general purpose registers

//reg eachvec;

// test vector input registers

reg D;

reg clkkin;

reg rst;

reg set;

// wires

wire qout;


// assign statements (if any)

dffchufaqi i1 (

// port map - connection between master ports and signals/registers

.D(D),

.clkin(clkin),

.qout(qout),

.rst(rst),

.set(set)

);

initial

begin

// code that executes only once

```

```
// insert code here --> begin
```

```
    clkin=0;
```

```
    rst=0;
```

```
    set=0;
```

```
    D=1;
```

```
    #1000
```

```
    clkin=1;
```

```
    rst=1;
```

```
    set=1;
```

```
    D=1;
```

```
    #2000
```

```
    set=1;
```

```
    D=0;
```

```
    #3000
```

```
    set=0;
```

```
    D=1;
```

```
    #4000
```

```
    set=1;
```

```
    D=0;
```

```
    #5000
```

```
    set=1;
```

```
    D=1;
```

```

// --> end

$display("Running testbench");

end

always

// optional sensitivity list

// @(event1 or event2 or .... eventn)

begin

// code executes for every event on sensitivity list

// insert code here --> begin

    #10 clkin=~clkin;

//@eachvec;


// --> end

end

endmodule

```

(3) 仿真波形 D=1,st=1,set=1; qout=1.

 

3 . 异步清零同步置位同步使能的 JK 触发器；

输入					输出	
$\overline{R_D}$	$\overline{S_D}$	CP	J	K	Q	\overline{Q}
0	1	x	x	x	1	0
1	0	x	x	x	0	1
0	0	x	x	x	1	1
1	1	↓	0	0	Q	\overline{Q}
1	1	↓	1	0	1	0
1	1	↓	0	1	0	1
1	1	↓	1	1	触 发	
1	1	1	1	1	Q	Q

(1) JKFF 代码

```
module jkchufaqi(clkin,rst,j,k,ena,set,qout);
```

```
input clkin,rst,j,k,ena,set;
```

```
output reg qout;
```

```
always @ (posedge clkin or posedge rst )
```

```
if (rst==1)
```

```
    qout <= 0;
```

```
else if(set==1)
```

```
    qout<=1;
```

```
else if(ena==1)
```

```
    begin
```

```
        case({j,k})
```

```

    2'b00: qout<=qout;
    2'b01:qout <= 0;
    2'b10:qout <= 1;
    2'b11: qout <= ~qout;
    default:qout <= 0;
endcase
end
else qout <= qout;
endmodule

```

(2) 测试文件代码

```

`timescale 100 ns/ 1 ps
module jkchufaqi_vlg_tst();

// constants

// general purpose registers

//reg eachvec;

// test vector input registers

reg clkin;

reg ena;

reg j;

reg k;

reg rst;

reg set;

```

```
// wires

wire qout;

// assign statements (if any)

jkchufaqi i1 (

// port map - connection between master ports and signals/registers

    .clkin(clkin),

    .ena(ena),

    .j(j),

    .k(k),

    .qout(qout),

    .rst(rst),

    .set(set)

);

initial

begin

// code that executes only once

// insert code here --> begin

    clkin=0;

rst=0;

set=0;

ena=0;
```

j=0;

k=1;

#10000

set=1;

ena=1;

j=0;

k=1;

#20000

j=1;

k=1;

#50000

j=1;

k=0;

#50000

j=1;

k=1;

#50000

j=0;

k=1;

#50000

j=1;

k=1;

```

// --> end

$display("Running testbench");

end

always

// optional sensitivity list

// @(event1 or event2 or .... eventn)

begin

// code executes for every event on sensitivity list

// insert code here --> begin

    #10 clkin=~clkin;

//@eachvec;

// --> end


end

endmodule

```

(3) 仿真波形

ena=1,j=1,k=0,rst=0,set=1; qout=1;

 

4 . 异步清零异步置位同步使能的 T 触发器

T_n	Q_{n+1}
0	Q_n
1	$/Q_n$

(1)TFF 代码

```
module tchufaqi(clkin,rst,T,ena,set,qout);
input clkin,rst,T,ena,set;
output reg qout;
always @ (posedge clkin or posedge rst or posedge set or
posedge ena )
if (rst==1)
    qout <= 0;
else if(set==1)
    qout<=1;
else if(ena==1)
    begin
        case({T})
            1'b0: qout<=qout;
```

```
1'b1: qout <= ~qout;
    default: qout <= 0;
endcase
end

else qout <= qout;
endmodule
```

(2)测试文件代码

```
`timescale 100 ns/ 1 ps

module tchufaqi_vlg_tst();

// constants

// general purpose registers

//reg eachvec;

// test vector input registers

reg T;

reg clkin;

reg ena;

reg rst;

reg set;

// wires

wire qout;


// assign statements (if any)
```

```

tchufaqi i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers

    .T(T),

    .clkin(clkin),

    .ena(ena),

    .qout(qout),

    .rst(rst),

    .set(set)

);

initial
begin
// code that executes only once
// insert code here --> begin

    clkin=0;

rst=0;

set=0;

ena=0;

T=0;

#30

set=1;

ena=1;

T=1;

```



```

#500000

T=0;

#500000

T=1;

// --> end

$display("Running testbench");

end

always

// optional sensitivity list

// @(event1 or event2 or .... eventn)

begin

// code executes for every event on sensitivity list

// insert code here --> begin

    #10 clk1=~clk1;

//@eachvec;

// --> end

end

endmodule

```

(4) 仿真波形 T=1,ena=1,rst=0,set=1; qout=1.

