


实验八 加减可控计数器及其应用

1. 使用 Quartus Prime 软件设计加减可控十进制计数器。

控制信号主要有：

- (1) 复位信号 rst: 异步复位, 高电平清零;
- (2) 数据加载信号 load: 同步加载, 低电平加载数据;
- (3) 使能信号 ena: 同步使能, 高电平使能;
- (4) 加减可控信号 updown: 同步加减可控, 高电平递增计数, 低电平递减计数。

1. 顶层文件

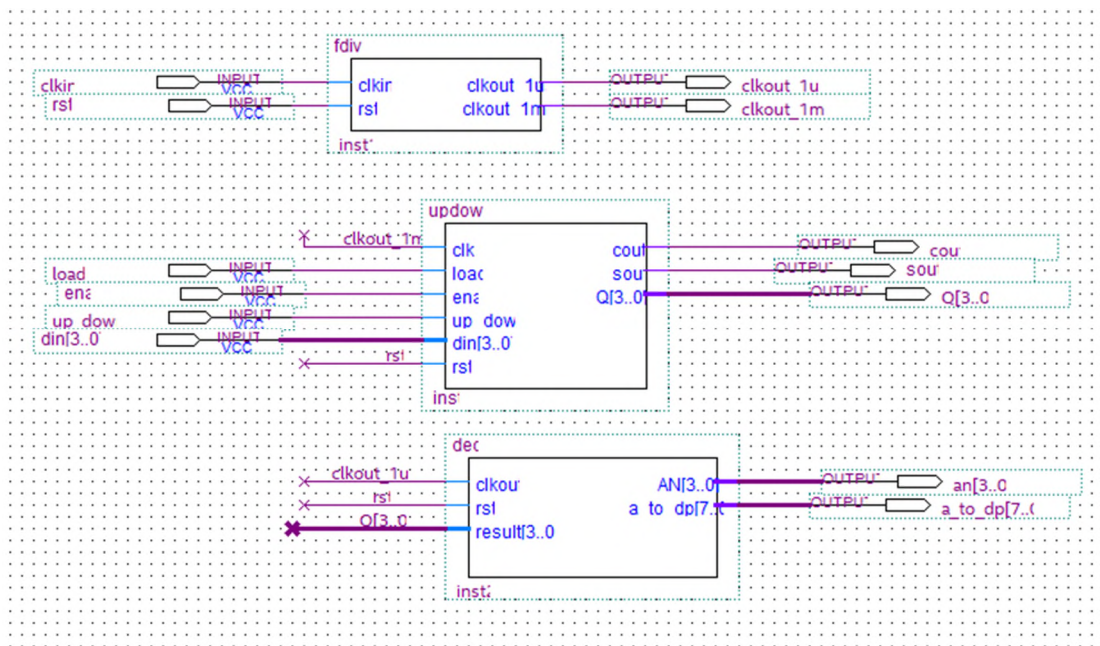

2. 计数器模块代码

```
module updown(clk, load, ena, cout, sout, up_down, Q, din, rst);
input load, ena, clk, rst, up_down;
input [3:0] din;
wire load, rst, up_down;
output cout, sout;
output reg [3:0] Q;
```

```
always @(posedge clk or posedge rst)
if (rst==1)//异步清零, 高电平清零
    Q<=0;
else
begin
    if (!load)//同步预置, 低电平加载数据
        Q<=din;
```

```

else
    begin
        if (ena)//同步使能，高电平使能
            begin
                if (up_down==1&&Q==9)
                    Q<=0;
                else if (up_down==0&&Q==0)
                    Q<=9;
                else//同步加减可控，高电平递增计数，低电平递减计数。
                    begin
                        if (up_down==1) //加计数
                            Q<=Q+1;
                        else //减计数
                            Q<=Q-1;
                    end
                end
            end
        else
            Q<=Q;
        end
    end

    assign cout=((rst==0)&&(up_down==1)&&(load==1)&&(ena==1)&&(Q==9)) ? 1:0;
    assign sout=((rst==0)&&(up_down==0)&&(load==1)&&(ena==1)&&(Q==0)) ? 1:0;
endmodule

```

3. 测试文件代码

```

`timescale 1 ns/ 1 ps
module cnt_10_updown_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers
//reg eachvec;
// test vector input registers
reg clk;
reg [3:0] din;
reg ena;
reg load;
reg rst;
reg up_down;
// wires
wire [7:0] a_to_dp;
wire [3:0] an;
wire clkout_1ms;
wire clkout_1us;

```

```

wire cout;
wire [3:0] Q;
wire sout;


// assign statements (if any)
cnt_10_updown i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
    .a_to_dp(a_to_dp),
    .an(an),
    .clkin(clkin),
    .clkout_1ms(clkout_1ms),
    .clkout_1us(clkout_1us),
    .cout(cout),
    .din(din),
    .ena(ena),
    .load(load),
    .Q(Q),
    .rst(rst),
    .sout(sout),
    .up_down(up_down)
);
initial
begin
// code that executes only once
// insert code here --> begin
clkin=0;
rst=1;
ena=0;
load=1;
up_down=0;
din=0;
#100000
rst=0;
load=0;
din=6;
#10000000
ena=1;
load=1;
#10000000
up_down=1;
#100000
up_down=0;
#10000000
up_down=1;

```


```
// --> end
$display("Running testbench");
end
always
// optional sensitivity list
// @(event1 or event2 or .... eventn)
begin
// code executes for every event on sensitivity list
// insert code here --> begin
    #10 clk=~clk;
//@eachvec;
// --> end
end
endmodule
```

4. 仿真波形:



复位有效时 $\text{rst}=1$;

 

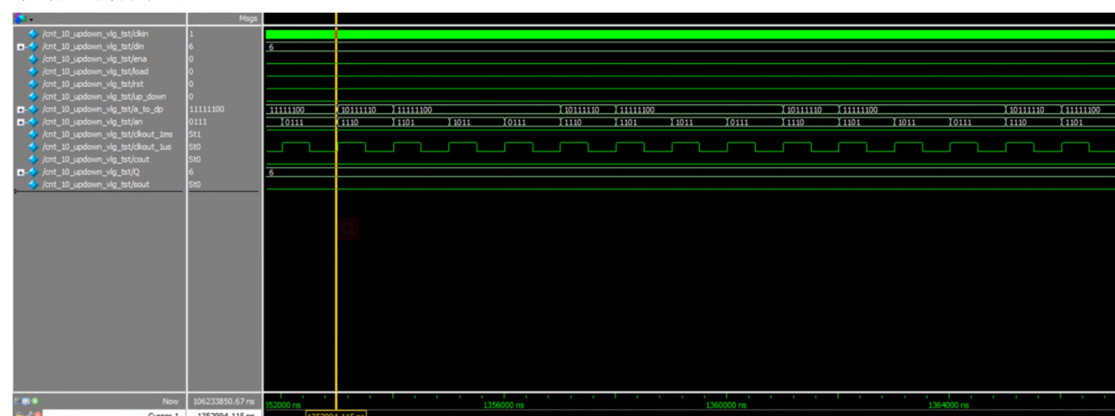数据加载有效时 $\text{rst}=0$; $\text{load}=0$; $\text{din}=6$;



  使能有效时 $\text{rst}=0$; $\text{load}=1$; $\text{ena}=1$;



递减计数 sout 为 1 时, rst==0, up_down==0, load==1, ena==1, Q=0




2. 使用 Quartus Prime 软件设计加减可控十六进制计数器。

控制信号主要有：

- (1) 复位信号 `rst`：异步复位，高电平清零；
- (2) 数据加载信号 `load`：异步加载，低电平加载数据；
- (3) 使能信号 `ena`：同步使能，高电平使能；
- (4) 加减可控信号 `updown`：同步加减可控，高电平递增计数，低电平递减计数。

实验结论

1. 顶层文件：截完整的 BDF 图。

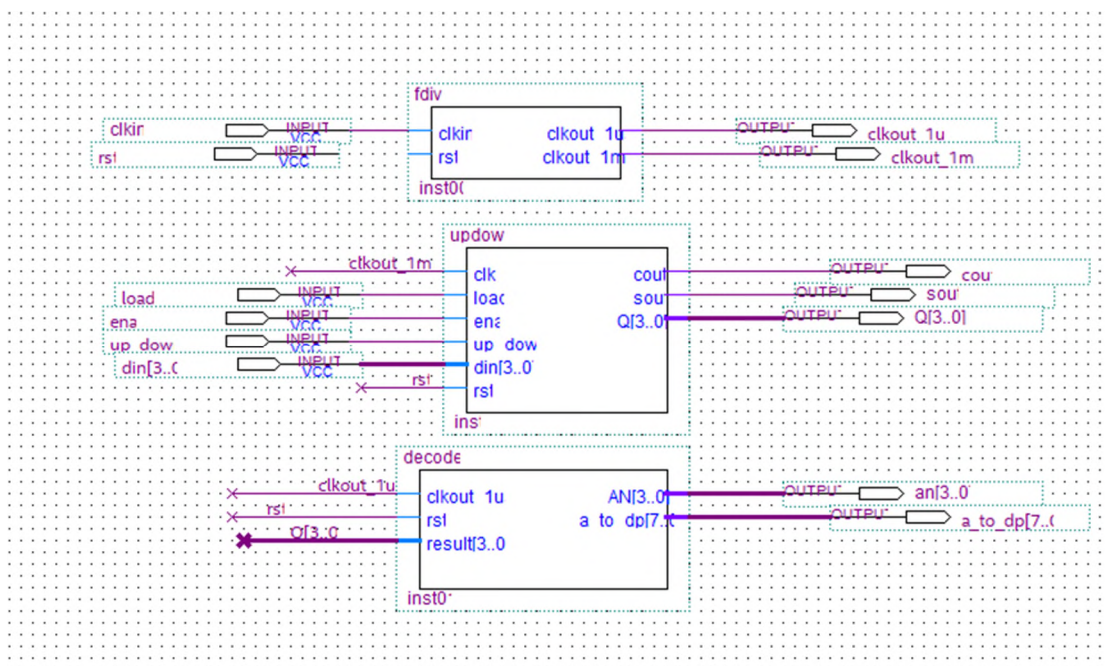

2. 计数器模块代码

```
module updown(clk, load, ena, cout, sou, up_down, Q, din, rst);
input load, ena, clk, rst, up_down;
input [3:0] din;
output cout, sou;
```

```

output reg [3:0] Q;

always @(posedge clk or posedge rst or negedge load )
if (rst==1)//异步清零，高电平清零
    Q<=0;
else
begin
if (!load)//异步预置，低电平加载数据
    Q<=din;
else
    begin
if (ena)//同步使能，高电平使能
    begin
if (up_down==1&&Q==15)
    Q<=0;
else if (up_down==0&&Q==0)
    Q<=15;
else//同步加减可控，高电平递增计数，低电平递减计数。
    begin
if (up_down==1) //加计数
    Q<=Q+1;
else //减计数
    Q<=Q-1;
    end
    end
    else
    Q<=Q;
    end
end

assign cout=((rst==0)&&(up_down==1)&&(load==1)&&(ena==1)&&(Q==15)) ? 1:0;
assign sout=((rst==0)&&(up_down==0)&&(load==1)&&(ena==1)&&(Q==0)) ? 1:0;
endmodule

```

3. 测试文件代码

```

`timescale 1 ns/ 1 ps
module cnt_16_updown_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers
//reg eachvec;
// test vector input registers
reg clkin;
reg [3:0] din;
reg ena;

```


```

reg load;
reg rst;
reg up_down;
// wires
wire [7:0] a_to_dp;
wire [3:0] an;
wire clkout_lms;
wire clkout_lus;
wire cout;
wire [3:0] Q;
wire sout;



// assign statements (if any)
cnt_16_updown i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
    .a_to_dp(a_to_dp),
    .an(an),
    .clkin(clkin),
    .clkout_lms(clkout_lms),
    .clkout_lus(clkout_lus),
    .cout(cout),
    .din(din),
    .ena(ena),
    .load(load),
    .Q(Q),
    .rst(rst),
    .sout(sout),
    .up_down(up_down)
);
initial
begin
// code that executes only once
// insert code here --> begin
clkin=0;
rst=1;
ena=0;
load=1;
up_down=0;
din=0;
#100000
rst=0;
load=0;
din=12;
#10000000

```



使能有效时 rst=0;load=1;ena=1;

 

   递增计数 cout 为 1 时 rst==0, up_down==1, load==1, ena==1, Q=15



递减计数 sout 为 1 时, rst==0, up_down==0, load==1, ena==1, Q==0




3. 使用 Quartus Prime 软件设计加减可控双十进制计数器。

控制信号主要有：

- (1) 复位信号 rst：异步复位，高电平清零；
- (2) 数据加载信号 load：异步加载，低电平加载数据；
- (3) 使能信号 ena：同步使能，高电平使能；
- (4) 加减可控信号 updown：同步加减可控，高电平递增计数，低电平递减计数。

1. 顶层文件

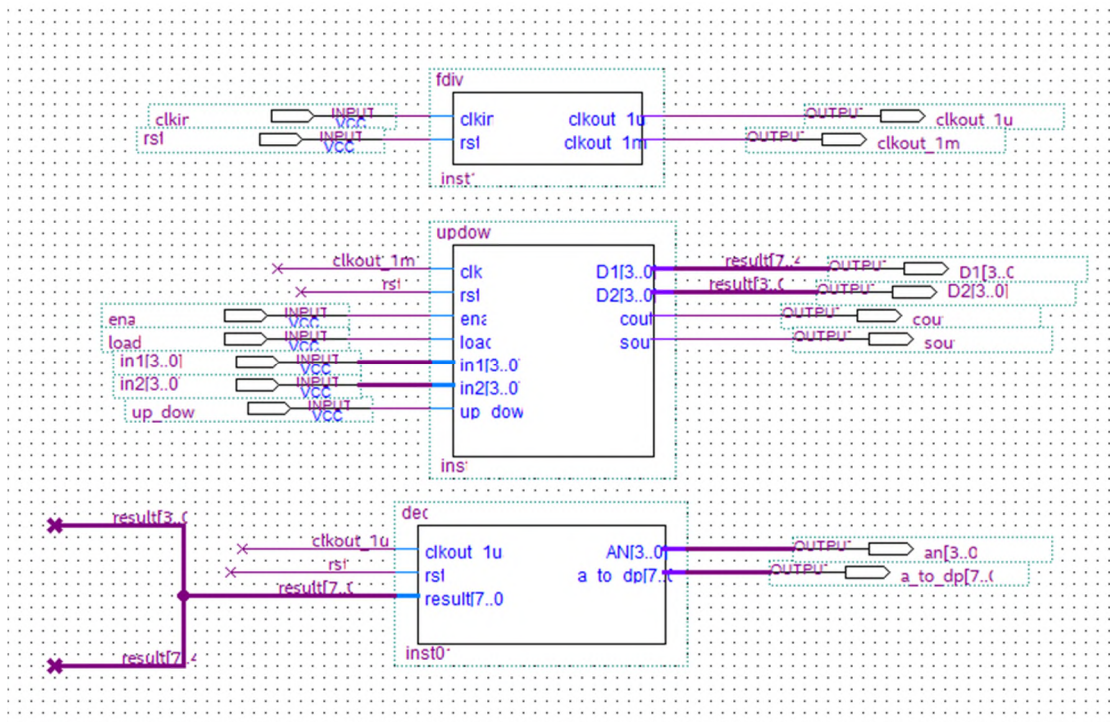

2. 计数器模块代码

```
module updown(clk, rst, ena, load, in1, in2, D1, D2, cout, sout, up_down);
input up_down, clk, rst, load, ena;
input [3:0] in1, in2;
output reg [3:0] D1, D2;
```

```

output cout,sout;

always @ ( posedge clk or posedge rst or negedge load)
    if (rst)//异步清零，高电平清零
        begin
            D1<=0;
            D2<=0;
        end
    else
        begin
            if (!load) //异步加载，低电平加载数据
                begin
                    D1<=in1;
                    D2<=in2;
                end
            else
                begin
                    if (ena) //同步使能，高电平使能
                        begin
                            if (up_down==1)//加计数
                                begin
                                    if ((D1==9)&&(D2==9))//当输入为 99，输出变为 0.
                                        begin
                                            D1<=0;
                                            D2<=0;
                                        end
                                    else if (D2==9)//当输入个位为 9，则输出十位加一，个位为 0.
                                        begin
                                            D1<=D1+1;
                                            D2<=0;
                                        end
                                    else //当输入为其他情况，则输出十位不变，个位加一.
                                        begin
                                            D1<=D1;
                                            D2<=D2+1;
                                        end
                                end
                            else //减计数
                                begin
                                    if ((D1==0)&&(D2==0)) //当输入等于 0，则输出变为 99.
                                        begin
                                            D1<=9;
                                            D2<=9;
                                        end
                                end
                            end
                        end
                    end
                end
            end
        end
    end

```

```

        else if (D2==0)          //当输入个位等于 0，则输出的十位减一，个位为 9.
            begin
                D2<=9;
                D1<=D1-1;
            end
        else                      //当输入为其他情况，则输出十位不变，个位减一
            begin
                D2<=D2-1;
                D1<=D1;
            end
        end
    end
end
else //当不使能时，输出保持不变
    begin
        D1<=D1;
        D2<=D2;
    end
end
end

assign cout=((rst==0)&&(up_down==1)&&(load==1)&&(ena==1)&&((D1==9)&&(D2==9))) ? 1:0;
assign sout=((rst==0)&&(up_down==0)&&(load==1)&&(ena==1)&&((D1==0)&&(D2==0))) ? 1:0;
endmodule

```

3. 测试文件代码

```

`timescale 1 ns/ 1 ps
module cnt_100_updown_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers
//reg eachvec;
// test vector input registers
reg clk;
reg ena;
reg [3:0] in1;
reg [3:0] in2;
reg load;
reg rst;
reg up_down;
// wires
wire [7:0] a_to_dp;
wire [3:0] an;
wire clkout_lms;
wire clkout_lus;

```

```

wire cout;
wire [3:0] D1;
wire [3:0] D2;
wire sout;

// assign statements (if any)
cnt_100_updown i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
    .a_to_dp(a_to_dp),
    .an(an),
    .clkkin(clkin),
    .clkout_1ms(clkout_1ms),
    .clkout_1us(clkout_1us),
    .cout(cout),
    .D1(D1),
    .D2(D2),
    .ena(ena),
    .in1(in1),
    .in2(in2),
    .load(load),
    .rst(rst),
    .sout(sout),
    .up_down(up_down)
);

initial
begin
// code that executes only once
// insert code here --> begin
clkkin=0;
rst=1;
ena=0;
load=1;
up_down=0;
in1=0;
in2=0;
ena=0;
#100000
rst=0;
load=0;
in1=9;
in2=8;
#100000
ena=1;
load=1;

```


```

#100000
up_down=1;
#1000000
up_down=0;
// --> end
$display("Running testbench");
end
always
// optional sensitivity list
// @(event1 or event2 or .... eventn)
begin
// code executes for every event on sensitivity list
// insert code here --> begin
    #10 clk=~clk;
//@eachvec;
// --> end
end
endmodule


```

4. 仿真波形:


复位有效时 $rst=1$;

 

 
数据加载有效时 $rst=0$; $load=0$; $in1=9$; $in2=8$;



使能有效时 rst=0;load=1;ena=1;

 

 递增计数 cout 为 1 时 rst==0, up_down==1, load==1, ena==1, D1==9, D2==9



递减计数 sout 为 1 时, rst==0, up_down==0, load==1, ena==1, D1==0, D2==0


```

    D2<=0;
end
else
begin
if (!load) //异步加载，低电平加载数据
begin
    D1<=in1;
    D2<=in2;
end
else
begin
    if (ena) //同步使能，高电平使能
begin
        if (up_down==1)//加计数
begin
            if ((D1==5)&&(D2==9))//当输入为 59，则输出变为 0.
begin
                D1<=0;
                D2<=0;
            end
            else if (D2==9)//当输入个位为 9，则输出十位加一，个位为 0.
begin
                D1<=D1+1;
                D2<=0;
            end
            else //当输入为其他情况，则输出十位不变，个位加一.
begin
                D1<=D1;
                D2<=D2+1;
            end
        end
    end
else //减计数
begin
        if ((D1==0)&&(D2==0)) //当输入等于 0，则输出变为 59.
begin
            D1<=5;
            D2<=9;
        end
        else if (D2==0) //当输入个位等于 0，则输出的十位减一，个位为 9.
begin
            D2<=9;
            D1<=D1-1;
        end
        else //当输入为其他情况，则输出十位不变，个位减一

```

```

        begin
            D2<=D2-1;
            D1<=D1;
        end
    end
end
else//当使能端为 0 时，输出保持不变;
    begin
        D1<=D1;
        D2<=D2;
    end
end
end
assign cout=((rst==0)&&(up_down==1)&&(load==1)&&(ena==1)&&((D1==5)&&(D2==9))) ? 1:0;
assign sout=((rst==0)&&(up_down==0)&&(load==1)&&(ena==1)&&((D1==0)&&(D2==0))) ? 1:0;
endmodule

```

3. 测试文件代码

```

`timescale 1 ns/ 1 ps
module cnt_60_miaobiao_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers
//reg eachvec;
// test vector input registers
reg clk;
reg ena;
reg [3:0] in1;
reg [3:0] in2;
reg load;
reg rst;
reg up_down;
// wires
wire [7:0] a_to_dp;
wire [3:0] an;
wire clkout_1ms;
wire clkout_1us;
wire cout;
wire [3:0] D1;
wire [3:0] D2;
wire sout;

// assign statements (if any)

```

```

cnt_60_miaobiao il (
// port map - connection between master ports and signals/registers
    .a_to_dp(a_to_dp),
    .an(an),
    .clkin(clkin),
    .clkout_1ms(clkout_1ms),
    .clkout_1us(clkout_1us),
    .cout(cout),
    .D1(D1),
    .D2(D2),
    .ena(ena),
    .in1(in1),
    .in2(in2),
    .load(load),
    .rst(rst),
    .sout(sout),
    .up_down(up_down)
);
initial
begin
// code that executes only once
// insert code here --> begin
clkkin=0;
rst=1;
ena=0;
load=1;
up_down=0;
in1=0;
in2=0;
ena=0;
#100000
rst=0;
load=0;
in1=1;
in2=8;
#100000
ena=1;
load=1;
#10000000
up_down=1;
#100000000
up_down=0;
// --> end
$display("Running testbench");

```


```

end
always
// optional sensitivity list
// @(event1 or event2 or .... eventn)
begin
// code executes for every event on sensitivity list
// insert code here --> begin
    #10 clk=~clk;
//@eachvec;
// --> end
end
endmodule


```

4. 仿真波形:


复位有效时 $\text{rst}=1$;

 


 
数据加载有效时数据加载有效时 $\text{rst}=0$; $\text{load}=0$; $\text{in1}=1$; $\text{in2}=8$;



 使能有效时 $\text{rst}=0$; $\text{load}=1$; $\text{ena}=1$;



  递增计数 cout 为 1 时 rst==0, up_down==1, load==1, ena==1, D1==5, D2==9



递减计数 sout 为 1 时, rst==0, up_down==0, load==1, ena==1, D1==0, D2==0

